



Chapter 5

Synchronous generators

$$N = N_s = \frac{120 F}{P}$$

* Stator

3φ Induced EMF Stator

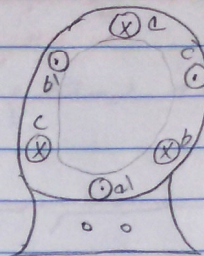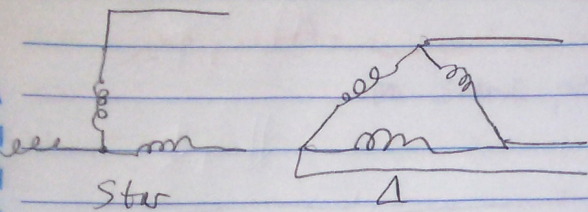

$$\left. \begin{array}{l} \text{Star} \\ V_{LH} = \sqrt{3} V_{PH} \\ I_{PH} = I_L \end{array} \right\} \begin{array}{l} \Delta \\ V_L = V_{PH} \\ I_L = \sqrt{3} I_L \end{array}$$



$$P = 3 V_{PH} I_{PH} \cos \phi$$

$$P = \sqrt{3} V_L I_L \cos \phi$$


* Rotor

① Salient pole ((salient))

الوتر ذو الأقطاب البارزة
(القطب البارز)

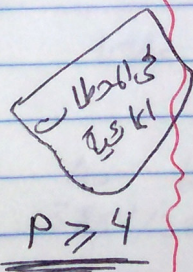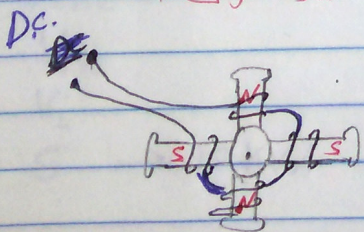

② Non Salient pole ((non salient))

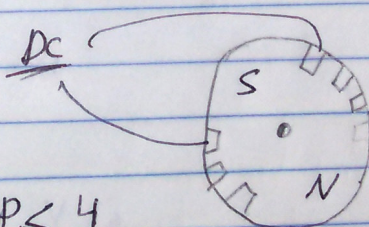

هو ذو الأقطاب غير البارزة
القطب غير البارز

مستطوي طول الأقطاب

Rotor → Field

Stator → Armature

يتم توصيل الجزء من الحث في 2 Brush

2 D.C → rotor

6 A.C → Stator

$f = 50 \text{ Hz}$

Select poles

im Schrot poles

فصل اول

نقد و بررسی دوران

ϕ is called \leftarrow
Number, turns per phase

Flax/polo

$$\text{Frequency} = \frac{P N_s}{120}$$

$v_{11} = \sin 20^\circ$


 V_{ph} V_L

$S \rightarrow 10 \text{ kVA}$


Line Line Y/A
380V/220

$$I_L / I_{L_{\text{ing}}} \quad Y/A$$

$$S = I_L V_L \sqrt{3}$$

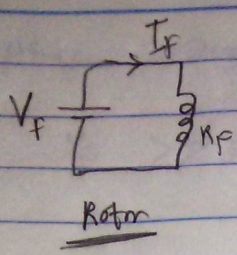

$E_a = 4.44 \quad T_{ph} \phi F$

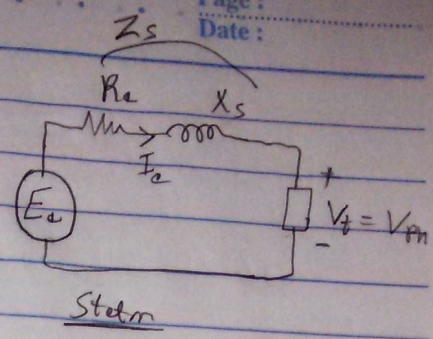

$R_a \rightarrow$ Armature resistance / phase
 $X_s \rightarrow$ Armature reactance / phase

$Z_s = R_a + jX_s$

$V_t = E_a - I_a(R_a + jX_s)$

$E_a = V_t + I_a(R_a + jX_s)$

$E_a = E \angle \delta$

Load
 Lag P.F. $\vec{I} \rightarrow \vec{V}$
 Lead P.F. $\vec{I} \rightarrow \vec{V}$
 Unity P.F. $\vec{I} \rightarrow \vec{V}$

$\delta \rightarrow$ Power angle, Load angle, Torque angle

زاویه توانی (پاور) δ و زاویه بار (لود) θ و زاویه گشتاور (تورق) δ

$P = 3 V_t I_a \cos \theta$

$I_a = \frac{P}{3 V_t \cos \theta}$



$V_t = |V_t| \angle 0^\circ$

$I_a = \frac{S}{3 V_t} \angle \pm \cos^{-1} P.F.$


Phasor Diagram for lag P.F

$$X_s \gg R$$

Cons P.F

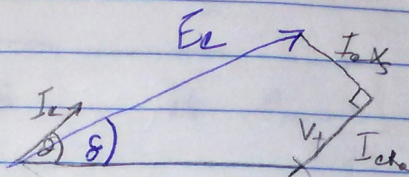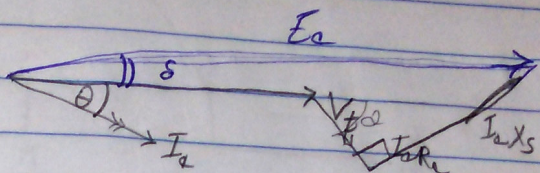

Unity P.f

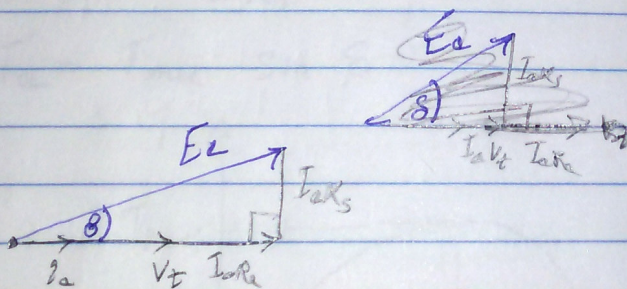



Power relation

$$\text{Let } R_a = 0$$

$$E_a = V_t + I_a (jX_s)$$

$$I_a X_s \cos \theta = E_a \sin \delta$$

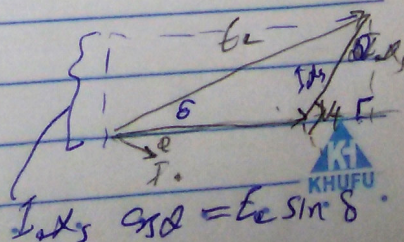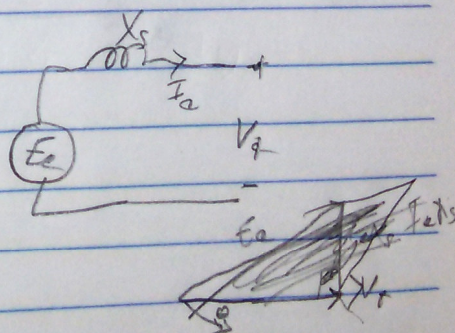
$$3V_t I_a \cos \theta = 3V_t E_a \sin \delta$$



$$P = 3V_t I_a \cos \theta = 3 \frac{V_t E_a \sin \delta}{X_s}$$

$$P_{\max} = \frac{3 E_a V_t}{X_s}$$

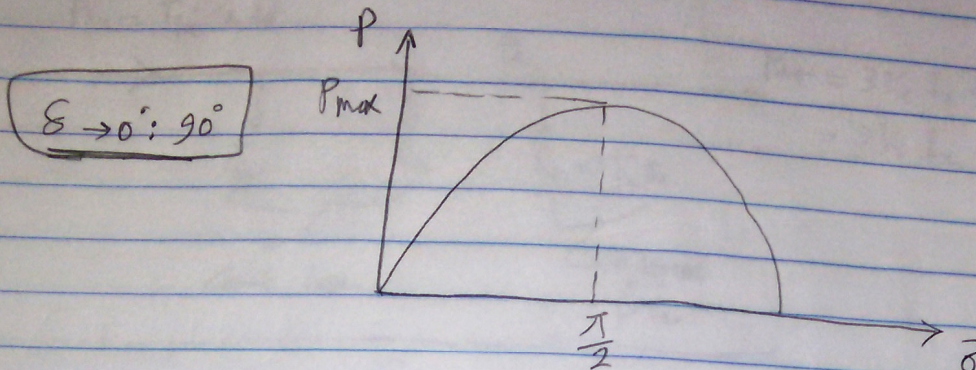
$$\text{at } \delta = \underline{90^\circ}$$




$$P_a = \frac{3 V_t E_a}{X_s} \sin \delta \quad \text{at } R_a = 0$$

$$T_a = \frac{P_a}{\omega} = \frac{3 V_t E_a}{\omega X_s} \sin \delta \quad \omega = \frac{2\pi N_s}{60}$$

$$T_a = T_{\max} \sin \delta$$

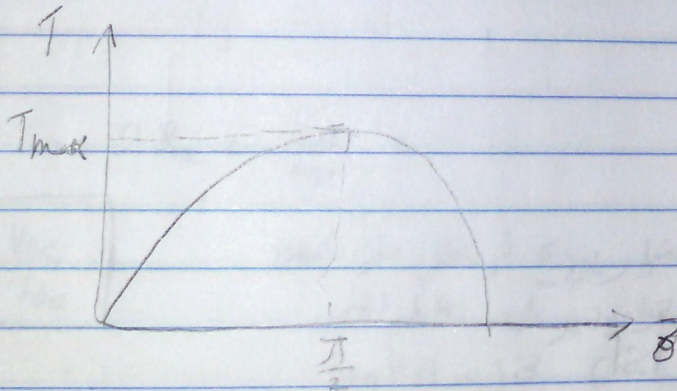


Power Flow of synchronous Generator:

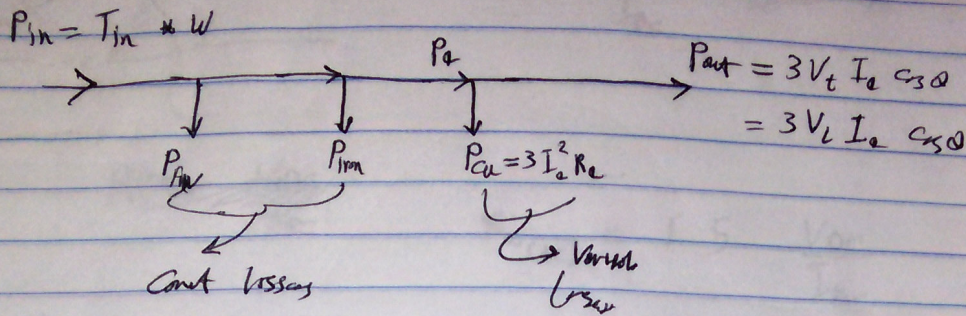

Parameters R_a, X_s

Measurement of synchronous Generator parameters? (R_a, X_s)

D.C. Test

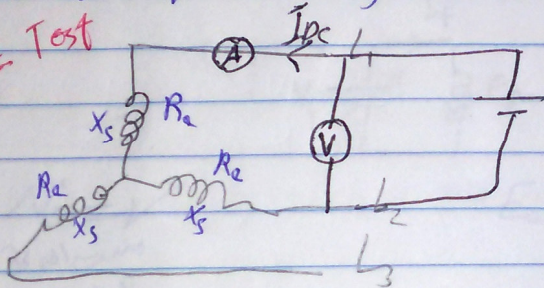

$$X_s = 0$$

$$2 R_a = \frac{V_{oc}}{I_{dc}}$$


$$R_a = \frac{V_{oc}}{2 I_{dc}}$$

في حالة DC التيار يوزع بالتساوي على المولد
في حالة AC التيار يمر على الأقطاب
المولدة في كل فترة الفولتية
وتزداد كلما زاد التردد

$$R_a = (1.15 \rightarrow 1.25) (R_a)_{dc}$$

معدل دالة 1.15

$$R_a = 1.2 \times R_{a(dc)}$$

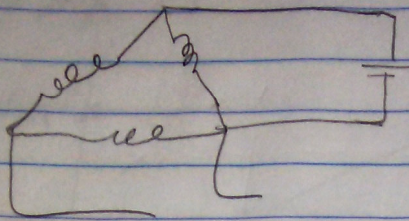


$$R_f = \frac{V_{dc}}{I_{dc}} \quad \text{---} \quad R_e = \frac{2}{3} R_f$$

$$R_a = \frac{V_{dc}}{I_{dc}}$$

$$R_{a(dc)} = 1.5 \frac{V_{dc}}{I_{dc}}$$

$$R_{a(ac)} = 1.2 R_{a(dc)}$$

2) Open Circuit Test

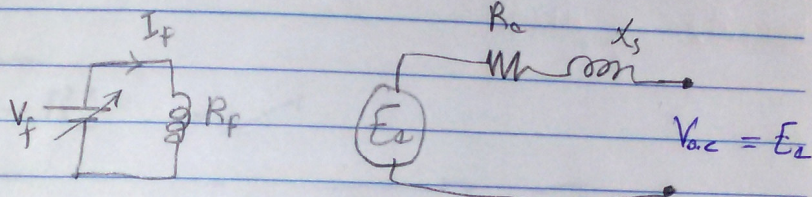

$$N_s = \checkmark$$

نسبة الجهد
أو ϕ

$$\propto T_{ph}$$

$$E_a = 4.44 T_{ph} \phi f$$

$$E_a \propto \phi$$


I_f	0	0.1	---	I_{fm}
V_{oc}	\checkmark	\checkmark	---	\checkmark

3) Short Circuit test


$$N_s = \text{نسبة الجهد}$$

$$X_s \rightarrow X_{\text{load}}$$

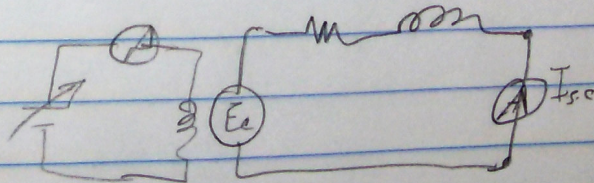$\hookrightarrow X_{\text{meter}} \text{ voltage}$



I_f	0	\checkmark
I_{sc}	0	\checkmark I_{FL}

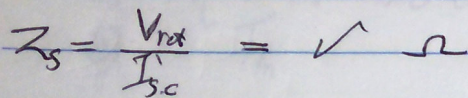

$$X_s = \sqrt{Z_s^2 - R_o^2} = \sqrt{1}$$

شروط توصيل ~~ب~~ دوله صير على التواريخ في الشك 2

① نفوس التردد

۱۲۸۱ (۵) ۵۱۲

Pharo Sequence Qu's (w)

(4) ~~2 phase shift~~ ~~دو فاز~~

phase shift = 0 \textcircled{E}

ex: 480 V, 50 Hz

Y-connected

P = 6

$$X_s = 1 \Omega$$

$$I_{a_{PL}} = 60 A$$

at 0.8 lag PF

$$P_{fw} = 1.5 kW$$

$$P_{in} = 1 kW$$

$$R_a = 0$$

$$P_{cu} = 0$$

$$V_{a_{(line)}} = 480 V$$

n.l.

$$= E_a$$

$$E_a = \frac{480}{\sqrt{3}} V$$

a) N_s

b) V_t at Full Loading

Lag 0.8

c) η at 0.8 lag pf

Lag 0.8

d) T_{in}

$$N_s = \frac{120 f}{P} = \frac{120 \times 50}{6} = 1000 \text{ rpm}$$

Lag

$$V_t = E_a - I_a (X_s j)$$

$$|V_t| \angle 0 = \frac{480}{\sqrt{3}} \angle 0 - 60 \angle -\cos^{-1} 0.8 \times 1 \angle 90 \rightarrow \textcircled{1}$$

$$P_a = \frac{3 V_t E_a \sin \delta}{X_s} = 3 V_t I_a \cos \theta$$

$$\delta = \sin^{-1} [I_a X_s \cos \theta] = \checkmark \text{ in } \textcircled{1}$$

$$|V_t| = \checkmark$$

Lag

$$|V_t| \angle 0 = \frac{480}{\sqrt{3}} \angle 0 - 60 \angle 1 + \cos^{-1} 0.8 \times 1 \angle 90$$

$$\delta = \text{mispl}$$

$$\text{unity } \delta \rightarrow \underline{P.F. = 1}$$

$$|V_t| \angle 0 = \frac{480}{\sqrt{3}} \angle 0 - 60 \angle 0 \times 1 \angle 90$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{3 V_t I_a \cos \theta}{P_{out} + P_{fw} + P_{in}} = \checkmark$$

$$T_{in} = \frac{P_{in}}{\omega} = \frac{P_{out} + P_{fw} + P_{in}}{\left(\frac{2\pi \cancel{W_s}}{60} \right)} = \checkmark$$

Voltage Regulation

0.8 lag
0.8 lead
unity

$$V.R = \frac{V_{nL} - V_{RL}}{V_{FL}} \times 100$$

$$= \frac{E - V_t}{V_t} \times 100 = \checkmark$$